

Lab 1 By Amrit Singh (814994)

Truth Table:

A	B	C	$Z=AB+BC+A\bar{C}$
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	1	1
1	0	1	0

Waveform in timing window:

